

中国科学技术大学计算机科学与技术学院  
《计算机组成原理》实验报告



实验题目：单周期 CPU 设计

学生姓名：郭耸霄

学生学号：PB20111712

完成日期：2022 年 3 月 22 日

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

## 1 实验题目

单周期 CPU 设计。

## 2 实验环境

**开发板** Nexy4-DDR xc7a100tcsg324-1。

**计算机** Windows Surface Pro 7 Model 1866 i7。

**操作系统** Windows 11 Pro Version 22H2 (OS Build 22572.201)。

**集成设计环境** Vivado 2019.1。

## 3 实验目的

- 1、理解 CPU 的结构和工作原理。
- 2、掌握单周期 CPU 的设计和调试方法。
- 3、熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

## 4 实验步骤

**设计单周期 CPU，并进行功能仿真** 指令存储器和数据存储器：IP 例化的分布式存储器，容量均为 256x32 位，使用 Lab1 实验步骤 1 生成的 COE 文件初始化。

**设计 PDU，并将 CPU 和 PDU 整合下载至 FPGA 中测试** 寄存器堆和数据存储器各增加一个用于调试的读端口，使用 Lab1 实验步骤 2 生成的 COE 文件，对指令存储器和数据存储器初始化。

## 5 逻辑设计

### 5.1 数据通路

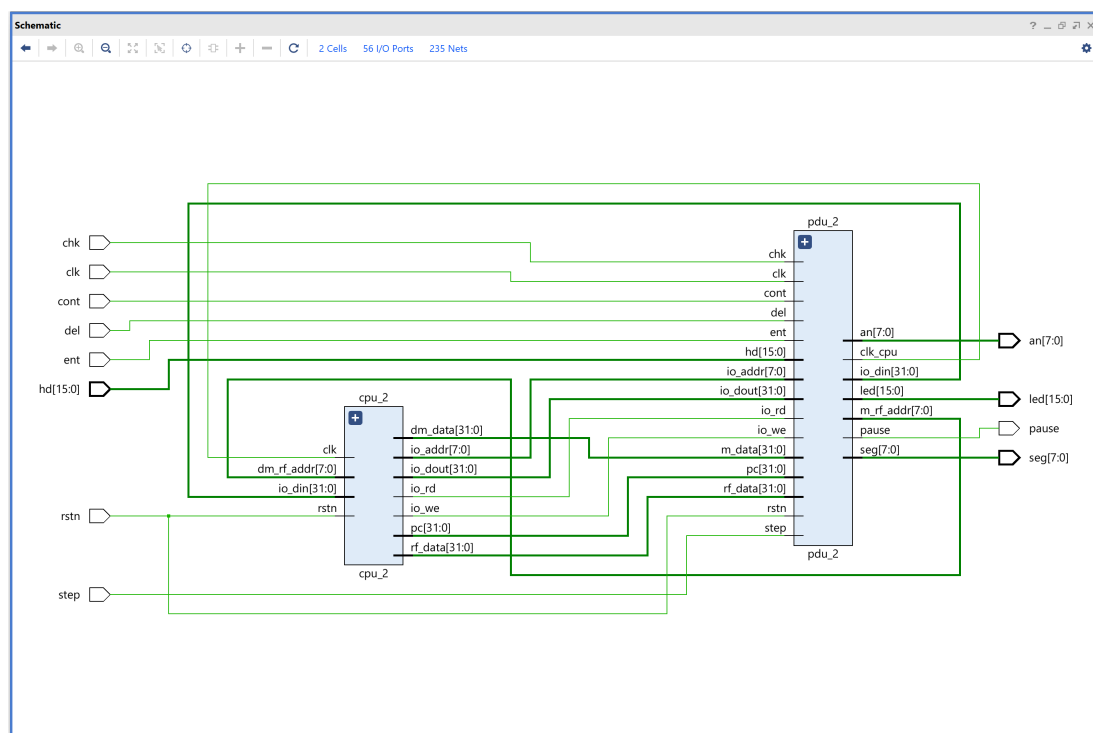


图 1: 顶层模块

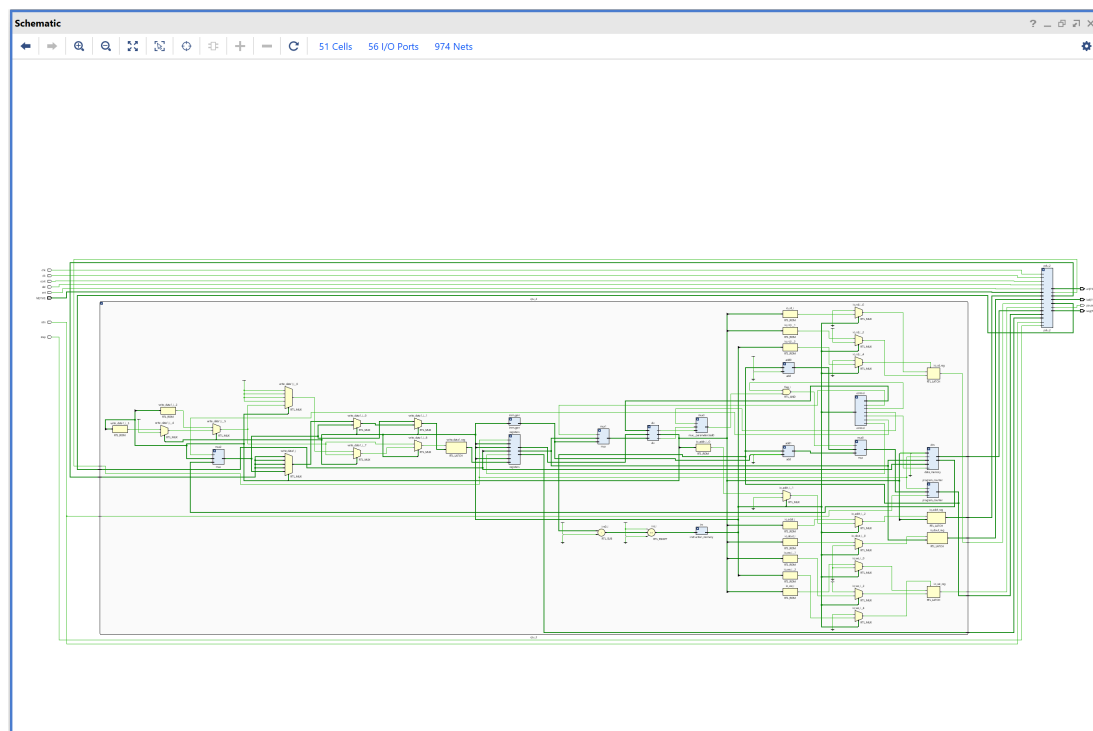


图 2: CPU 模块



图 3: PDU 模块

## 5.2 状态机

 


图 4: PDU 状态机

## 6 核心代码

这里仅放置 CPU 与 PDU 两个模块的代码，其余代码请看附件 0：实验源码。

### CPU

```

1 'timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////
3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
    
```

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
6 // Create Date: 03/22/2022 08:44:56 AM
7 // Design Name:
8 // Module Name: cpu_2
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////
21
22
23 module cpu_2 (
24     input  clk ,
25     input  rstn ,
26
27     //IO_BUS
28     output reg [7:0]  io_addr , //led和seg的地址
29     output reg [31:0] io_dout , //输出led和seg的数据
30     output reg io_we , //输出led和seg数据时的使能信号
31     input [31:0] io_din , //来自sw的输入数据
32     output reg io_rd , //输入数据时的读使能信号
33
34     //Debug_BUS
35     output [31:0] pc , //PC的内容
36     input [7:0] dm_rf_addr , //数据存储器DM或寄存器堆RF的调试读口
37     output [31:0] rf_data , //从RF读取的数据
38     output [31:0] dm_data //从DM读取的数据
39 );
40 wire [31:0] c_pc, pc_plus4 , n_pc, sum, alu_in1 ;
41 assign pc=c_pc;
42 program_counter program_counter( clk , rstn , n_pc, c_pc );
43 wire [31:0] instruction , imm_num, alu_result ;
44 wire branch , mem_read , memto_reg , mem_write , alu_src , reg_write , flag ,
45     zero , cmp_func , branch_method , bigger ;
46 wire [31:0] read_data0 , read_data1 , read_data2 , write_data0 , address ;
```

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
46 wire [1:0] alu_op;
47 reg [31:0] write_data1;
48 registers registers (clk, reg_write, instruction [19:15], instruction
    [24:20], dm_rf_addr [4:0], instruction [11:7], write_data1,
    read_data0, read_data1, rf_data);
49 control control (instruction, branch, mem_read, memto_reg, mem_write,
    alu_src, reg_write, alu_op, cmp_func);
50 wire [7:0] ins;
51 assign ins = (c_pc - 32'h3000) >> 2;
52 instruction_memory im (.a(ins), .spo(instruction));
53 imm_gen imm_gen (instruction, imm_num);
54 add add0 (c_pc, 32'd4, pc_plus4);
55 add add1 (c_pc, {imm_num[30:0], 1'b0}, sum);
56 and (flag, branch, branch_method);
57 mux mux0 (pc_plus4, sum, flag, n_pc);
58 mux mux1 (.in0(read_data1), .in1(imm_num), .out0(alu_in1), .flag(
    alu_src));
59 mux mux2 (.in0(alu_result), .in1(read_data2), .out0(write_data0), .
    flag(memto_reg));
60 mux #(W(1)) mux3 (.in0(zero), .in1(bigger), .out0(branch_method), .
    flag(cmp_func));
61 initial begin
62     io_dout <= 0;
63 end
64 always @(*) begin
65     if (instruction[6:0] === 7'b0100011) begin
66         case (alu_result[7:0])
67             0: begin
68                 io_addr <= 0;
69                 io_dout <= read_data1;
70                 io_we <= 1;
71             end
72             8: begin
73                 io_addr <= 8;
74                 io_dout <= read_data1;
75                 io_we <= 1;
76             end
77             default: begin
78                 write_data1 = write_data0;
79                 io_rd <= 0;
80                 io_we <= 0;
81             end
82         endcase
```

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
83     end
84     else if (instruction[6:0]===7'b00000011) begin
85         case (alu_result[7:0])
86             4: begin
87                 io_addr<=4;
88                 write_data1<=io_din;
89                 io_rd<=1;
90             end
91             12: begin
92                 io_addr<=12;
93                 write_data1<=io_din;
94                 io_rd<=1;
95             end
96             16: begin
97                 io_addr<=16;
98                 write_data1<=io_din;
99                 io_rd<=1;
100         end
101         20: begin
102             io_addr<=20;
103             write_data1<=io_din;
104             io_rd<=1;
105         end
106         default: begin
107             write_data1=write_data0;
108             io_rd<=0;
109             io_we<=0;
110         end
111     endcase
112 end
113 else begin
114     write_data1=write_data0;
115     io_rd<=0;
116     io_we<=0;
117 end
118 end
119 data_memory dm(.clk(clk),.a({2'b0,alu_result[7:2]}),.d(read_data1
    ),.dpra(dm_rf_addr),.dpo(dm_data),.spo(read_data2),.we(
    mem_write));
120 alu alu(read_data0,alu_in1,alu_op,alu_result,zero,bigger);
121 endmodule
```

**PDU**

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date: 03/22/2022 08:44:56 AM
7  // Design Name:
8  // Module Name: pdu_2
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 – File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

21
22
23 module pdu_2 (
24     input clk,        //clk100mhz
25     input rstn,        //cpu_reseten
26     input step,        //btneu
27     input cont,        //btnd
28     input chk,        //btrn
29     input ent,        //btnc
30     input del,        //btnd
31     input [15:0] hd,    //sw15–0
32
33     output reg clk_cpu,
34     output reg pause,    //led16r
35     output reg [15:0] led, //led15–0
36     output [7:0] an,      //an7–0
37     output [7:0] seg,     //ca–cg
38     //IO_BUS
39     input [7:0] io_addr,
40     input [31:0] io_dout,
41     input io_we,
```



# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
42  output reg [31:0] io_din ,
43  input io_rd ,
44
45  //Debug_BUS
46  output reg [7:0] m_rf_addr ,
47  input [31:0] rf_data ,
48  input [31:0] m_data ,
49  input [31:0] pc
50 );
51
52 parameter WAIT=0,CHK=1,OUT=2,IN=3,WORK=4;
53 reg [2:0] state ,n_state ;
54 reg [31:0] addr ;
55 reg [31:0] brk_addr ;
56 wire step_ps ,cont_ps ,chk_ps ,ent_ps ,del_ps ;
57 wire [15:0] hd_ps ;
58 db_ps db_ps ( clk , step , cont , chk , ent , del , hd , step_ps , cont_ps , chk_ps ,
    ent_ps , del_ps , hd_ps ) ;
59 reg [31:0] show , temp ;
60 dis dis ( clk , rstn , show , an , seg ) ;
61 integer i ;
62 reg cont_flag , chk_flag ;
63 reg [31:0] io_reg [5:0] ;
64 initial begin
65     addr=0;
66     cont_flag=0;
67     n_state=0;
68     state=0;
69     io_reg [0]=0;
70     io_reg [1]=0;
71     io_reg [2]=0;
72     io_reg [3]=0;
73     io_reg [4]=0;
74     io_reg [5]=0;
75 end
76 always @(posedge clk) begin
77     if (del_ps) begin
78         addr<={4'b0 , addr [31:4] } ;
79     end else begin
80         for ( i=0; i <16; i=i+1) begin
81             if (hd_ps [ i ]) begin
82                 addr<={addr [27:0] , 4'b0}+i ;
83             end
```

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
84         end
85     end
86     // if ( del ) begin
87     //         addr<={4'b0, addr [ 31:4 ] };
88     // end else begin
89     //         for ( i=0; i <16; i=i+1 ) begin
90     //             if ( hd [ i ] ) begin
91     //                 addr<={addr [ 27:0 ] , 4 ' b0 }+ i ;
92     //             end
93     //         end
94     // end
95     if ( ! rstn )
96         state<=WAIT;
97     else
98         state<=n_state;
99 end
100 always @(posedge clk) begin
101
102     case ( n_state )
103     WAIT: begin
104         show<=io_reg [ 3 ] ? io_reg [ 2 ] : addr ;
105         clk_cpu<=0;
106         pause<=1;
107         led<=io_reg [ 0 ] ;
108         io_reg [ 1 ] <=hd_ps ;
109         if ( ent_ps ) begin
110             // if ( ent ) begin
111             io_reg [ 3 ] <=0;
112             io_reg [ 5 ] <=0;
113         end else if ( io_we ) begin
114             if ( io_addr==8 ) begin
115                 io_reg [ 3 ] <=1;
116                 io_reg [ 2 ] <=io_dout ;
117
118             end else if ( io_addr==0 )
119                 io_reg [ 0 ] <=io_dout ;
120         end else if ( io_rd ) begin
121             if ( io_addr==16 ) begin
122                 io_reg [ 5 ] <=1;
123                 io_reg [ 4 ] <=addr ;
124                 io_din<=io_reg [ 4 ] ;
125             end else if ( io_addr==4 || io_addr==12 || io_addr==20 )
126                 io_din<=io_reg [ io_addr [ 4:2 ] ] ;
```

# 实 验 报 告

11 系 20 级 3 班

郭耸霄 PB20111712

2022 年 3 月 22 日

```
127     end else begin
128         if (chk_ps)
129             m_rf_addr<=addr[7:0];
130         else if (cont_ps) begin
131             cont_flag<=1;
132             brk_addr<=addr[15:0];
133         end else if (pc==brk_addr) begin
134             cont_flag<=0;
135         end
136         // if (chk)
137         //     m_rf_addr<=addr[7:0];
138         // else if (cont) begin
139         //     cont_flag<=1;
140         //     brk_addr<=addr[15:0];
141         // end else if (pc==brk_addr) begin
142         //     cont_flag<=0;
143         // end
144     end
145 end
146 CHK: begin
147     led<=m_rf_addr;
148     if (step_ps)
149         m_rf_addr<=addr[7:0];
150     if (chk_ps) begin
151         case (addr[15:12])
152             1: show<=pc;
153             2: begin
154                 show<=rf_data;
155                 m_rf_addr<=m_rf_addr+1;
156             end
157             3: begin
158                 show<=m_data;
159                 m_rf_addr<=m_rf_addr+1;
160             end
161             default ;;
162         endcase
163     end
164 end
165 WORK: begin
166     clk_cpu<=1;
167     pause<=0;
168 end
169 endcase
```

# 实 验 报 告

```

170 end
171 always @(*) begin
172     case (state)
173     WAIT: begin
174         if (chk_ps) n_state=CHK;
175         else if (step_ps || cont_flag&&pc<brk_addr) n_state=WORK;
176         else n_state=WAIT;
177     end
178     CHK: begin
179         if (ent_ps) n_state=WAIT;
180         else n_state=CHK;
181     end
182     WORK: begin
183         n_state=WAIT;
184     end
185     endcase
186 end
187 endmodule

```

## 7 仿真结果

这是使用实验 1 中测试指令汇编程序对 CPU 运行仿真时屏幕截图。实际上，我还对整个 CPU-PDU 项目进行了许多次仿真。

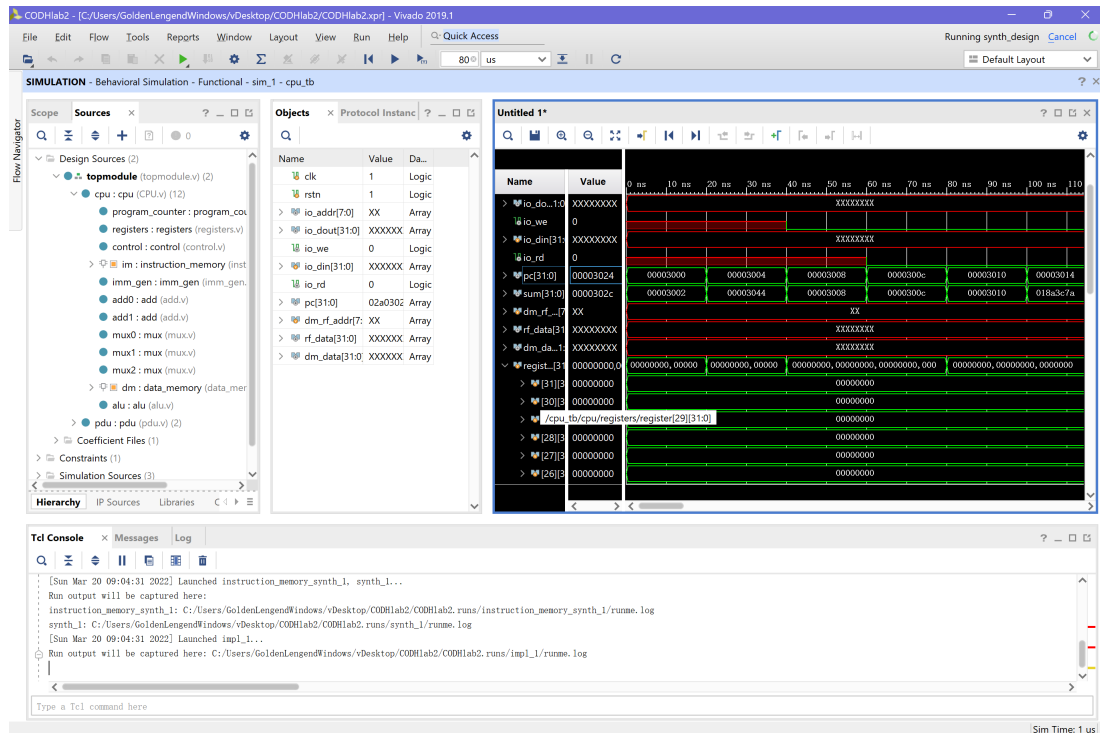


图 5: CPU 仿真结果

## 8 下载结果

请看附件 1：下载结果视频。

## 9 结果分析

结果符合设计预期。视频中原数据寄存器中存有的数组经过排序变成升序排列。进入检查模式，PC、寄存器堆、数据寄存器的数据均符合预期。

## 10 实验总结

### 10.1 实验过程

在实验中，我遇到了许多较难解决的错误，现列举如下：

**现象 0** 数码管动态显示只能显示 1 位。

**问题 0** DIS 模块数码管选择信号位宽不匹配。

**解决方案 0** 在该数据位置用位拼接运算符占位。

**现象 1** CPU 可以单步运行，但无法连续运行。

**问题 1** 判断运行终止终止采取了组合逻辑，导致直接运行停止。且传参数仅传 8 位，一定会小于 PC 首地址 3000。

**解决方案 1** 将 PDU 三段式输出部分改成时序逻辑，并将传参数改为 16 位。

**现象 2** CPU 向下跳转时正常，向上跳转时异常。

**问题 2** 跳转时产生的立即数做了无符号拓展。

**解决方案 2** 在立即数产生器中使用有符号拓展产生立即数。

**现象 3** 输出时 io\_dout 端口的值突变为异常值。

**问题 3** CPU 的输出部分采用组合逻辑判断，导致毛刺的产生。以及数码管多用途显示的逻辑有错误。

**解决方案 3** 采用时序逻辑选择 CPU 的输出数据，并且重新设计了数码管多用途显示的逻辑。

**现象 4** 汇编程序没有进入任何循环。

**问题 4** 寄存器及存储器读取单元时有时以 1 为单位，有时以 4 为单位。本质是汇编程序设计的存储单位是 1 字节，但是 CPU 的存取单位是 4 字节。

**解决方案 4** 将地址寄存器的输出统一右移两位。

## 10.2 实验检查

2022-03-21 日，我本以为已经完成了实验要求，便前往电三楼找樊老师检查实验。途中看到张老师，便上前询问我不理解的轮巡输出部分。我开始不理解的是 CPU 的 IO 总线只有一个数据输入，该如何判断 PDU 与人交互时的读写完毕标志呢？经过张老师的讲解，我明白了原来读写完毕标志也是与输入输出数据同样的数据，也可以通过 `io_din` 读取。而我实现的属于中断输出，与实验要求有所出入。于是我又修改了设计文件，得到了现在的结果。但是我没有丢弃我的中断输入输出模块，希望可以将它作为本次实验的拓展部分。

## 10.3 实验收获

通过这次实验，我独立地运用了之前许多数字电路及计算系统课程学习的知识，完成了一个小型的 CPU 的设计，可以说终于解决了我持续 2 年的关于“程序是如何运行的”这一问题，并且对计算机组成原理有了更进一步的认知，也对后续 CPU 的设计实验有了更强的信心。

## 11 意见建议

**时间安排** 建议本实验安排两周。或者将第一次与第二次实验合为一次，用两周完成。

**内容安排** 本次实验制作的是哈佛架构的 CPU，若运行 lab1 的在冯·诺依曼架构的汇编程序，需要重新编辑。并且要求的 6 条指令几乎无法完成排序功能，虽然可以自己添加指令，但是已给出的数据通路会对此阶段造成一定的限制，应该要求实现 `bequ` 这条指令，并给出完整的数据通路，或提示该数据通路仅作参考。